# 0-30V 可调电压、电流稳压电源安装使用说明书

这是一个高品质的连续可调稳压电源,电压调整范围为 0-30V,还包含了一个电流输出限制电路,有效地控制最大输出电流从 2 毫安到 3 安连续可调,这个特色让这个稳压电源成为电路实验不可或缺的利器, 它可以把电流限制在实验电路的典型最大工作电流,大胆地开启电源,不用担心因故障或安装错误造成大电流破坏实验电路。

### 技术规格:

输入电压: 24V 交流(最大) 输入电流: 3A(最大) 输出电压: 0-30V 连续可调 输出限制电流: 2mA-3A 连续可调 输出电压纹波: 0.01%(最大)

#### 电路特点:

全部直插元件,安装、维修简单方便;

输出电压易于调整:

输出电流限制状态由 LED 指示:

当输出电流超过限制电流时自动转为恒流模式, 对超负载或故障提供完全保护。

# 元件清单:

元件名	参数	PCB标识	数量	元件名	参数	PCB标识	数量
色环电阻	1.5KΩ 1/4W	R14	1	च्या के हार	100ΚΩ	RV1	1
	1KΩ 1/4W	R15, R16	2	可调电阻	10ΚΩ	P1, P2	2
	10KΩ 1/4W	R5, R6, R13, R21, R20	5	水泥电阻	0.47Ω 5W	R7	1
	56KΩ 1/4W	R18, R12	2		101	C9, C6	2
	220 Ω	R3	1	独石电容	224	C5	1
	100K	R1	1		104	C4	1
	2. 2KΩ 1W	R9, R19	2		331	C8	1
	3.9KΩ 1/4W	R22	1	稳压二极管	5. 1V	D7, D8	2
	4.7KΩ 1/4W	R4	1	集成电路	TL081	U1, U2, U3	3
	27KΩ 1/4W	R11, R8	2	Nat plant	2P	J2	1
	33 Ω	R17	1	接线端子	3P	J1	1
	82 Q	R2	1		9014	Q1	1
	270ΚΩ	R10	1		9015	Q3	1
二极管	IN4007	D11	1	三极管	SD882	Q2	1
	IN4148	D6, D9, D10, D5	4		7824	Q4	1
	IN5408	D1, D2, D3, D4	4	LED灯	3mm	2000	1
电解电容	10uF 50V	<b>C</b> 7	1	电路板	85*85mm		1
	3300uF 50V	C1	1	插针	3		1
	47uF	C2, C3	2	杜邦线			6根

# 安装步骤:

- 1. 按照 PCB 标示安装电阻、二极管等、电阻安装前务必用万用表核对阻值确保正确、二极管注意型号、安装方向。
- 2. 依照从小到大、从低到高的原则安装其他元件。
- 3. 注意集成电路的安装方向, 电位器可直接安装在板上, 也可用配套的插座及连线引到面板安装。
- 4. 全部安装完毕,仔细检查无误后,即可通电试机,通电前务必确保 Q4(D1047)安装了足够大面积的散热片,散热片需与电路 绝缘

#### 电路调整:

左边电位器用于电流调节,右边电位器用于电压调节。

- 1. 将电压调整电位器设在最小位置(逆时针旋到最小),调整 RV1(100K 可调电阻),使输出电压为 0V 即可(调整中可能会出现负电压并且数值很小,请使用数字万用表进行)。最大输出电压不需调整,使用 24V 交流输入时,最大输出电压约为 31V 左右。
- 2. 电流标定:使用合适的负载电阻接在输出端,比如 10 欧(确保功率足够),电流电位器旋至最大,电压电位器旋至最小,开机慢慢增加电压至 1V,逆时针调整电流电位器至发光管刚刚发亮,此时电路限制电流为 0.1A,标记下此时电位器的位置。依次调整至 2V、5V、10V、20V、30V 等数值,即可标定不同的输出电流,计算公式为: I=U/R,如使用 10 欧负载,当 U 为 30V 时,I=3A(最大输出)。也可以换用其他阻值负载电阻,但务必注意功率足够并散热良好。

## 注意事项:

- 1. 变压器输出电压为单 24V 或双 12V(中心头空置) , 功率可按需选择, 如需满载输出(30V3A) , 变压器功率应在 90W 以上。 注意: 本电路必须使用 24V 交流输入, 不能使用直流输入。
- 2. 输出调整管 D1047 安装散热器时需注意与电路绝缘,因本电路属于线性稳压电源, 调整管耗散功率比较大, 务必保证 D1047 散热良好。
- 3. 电源制作属于大电流高电压电路,如安装有误可能造成危险,请务必认真核对元件型号并正确安装。